

Circuit logique

Schéma du circuit logique :

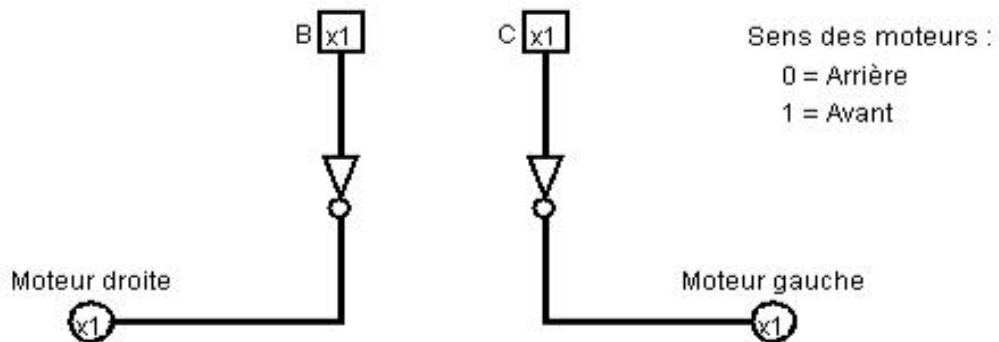


Table de vérité du circuit logique :

B	C	Moteur droite	Moteur gauche
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Équations logiques :

$$M_{droite} = \overline{B}$$

$$M_{gauche} = \overline{C}$$